

515

回路に流れる全電流を I とする(向きは右回り)。

キルヒホッフの第 2 法則より、

$$4.5 - 1.5 - 4.0I - 2.0I = 0$$

$$\therefore I = 0.50A$$

また、向きは4.5Vの電池の電位が高い方から流れる。